

# Programowalna matryca logiczna (PLD) C-4

## Logika kombinacyjna

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie układów kombinacyjnych oraz sprawdzenie ich działania w praktyce za pomocą matrycy logicznej. Matryca zasilana jest napięciem pojedynczym +5V względem masy.

Realizując funkcje logiczne należy pamiętać iż matryca umożliwia bezpośrednią implementację funkcji logicznych w postaci sumy iloczynów np.  $Y = ABD + \bar{C}A$ , gdzie symbol ABD oznacza iloczyn logiczny sygnałów A, nie B (negacja B) oraz D, czyli trójwejściową bramkę AND. Symbol nadkreślenia (kreski nad symbolem) oznacza jego negację, natomiast znak + to suma logiczna (bramka OR). Takimi zasadami zapisu funkcji logicznych należy się kierować również w sprawozdaniu. Do realizacji zadań w tym ćwiczeniu będzie wymagana znajomość: algebry Boole'a, praw De Morgana oraz optymalizacji funkcji logicznych z wykorzystaniem tablic Karnaugh'a. Do realizacji logiki sekwencyjnej wymagana jest również wiedza na temat przerzutnika typu D.

W sprawozdaniu dla każdego z punktów ćwiczenia należy przedstawić:

- funkcje logiczne będące wynikiem danego zadania,
- tabelę stanów układu kombinacyjnego lub tabelę stanów następnych (logika sekwencyjna)
- tabele Karnaugh'a **wraz z zaznaczonymi grupami** jeśli w danym punkcie ćwiczenia używano tej metody optymalizacji (punkty 2 - 4 ćwiczenia)
- zdjęcie matrycy pokazujące zaimplementowane funkcje logiczne,

### 1. Realizacja bramek logicznych

Korzystając z 7 wyjść matrycy (w trybie kombinacyjnym) zaprojektować w postaci sumy iloczynów następujące bramki logiczne: NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR (każda bramka na kolejnym wyjściu matrycy  $O_1, O_2$ , itd.). Wszystkie bramki logiczne powinny być dwuwejściowe i zależeć od sygnałów wejściowych A i B (wyjątkiem jest inwerter (NOT), który będzie zależał tylko od A). Bramki zmontować na matrycy logicznej, zweryfikować ich poprawność (czy dla 4 kombinacji sygnałów wejściowych A i B wyjście bramki przyjmuje wartości zgodne z przewidywaniami teoretycznymi).

### 2. Pomiar czasu propagacji

Dla wybranej bramki logicznej, podając na jej wejście przebieg prostokątny (niski poziom (ang. Low level)=0V, wysoki poziom (ang. High level)=5V), zmierzyć czasy przełączenia (zmiana stanu na wyjściu) ze stanu niskiego do wysokiego  $T_{LH}$  oraz wysokiego do niskiego  $T_{HL}$ .


### 3. Dekoder kodu binarnego na wyświetlacz 7-segmentowy

Zbudować układ kombinacyjny dekodujący liczby w kodzie binarnym na wyświetlacz 7-segmentowy prezentujący liczby w kodzie dziesiętnym. Należy użyć wejść A – D jako 4 bitów liczby binarnej (A jest najmłodszym bitem) oraz wyjść  $O_1 - O_8$  jako sygnałów sterujących poszczególnymi segmentami wyświetlacza (wszystkie wyjścia powinny zostać skonfigurowane jako wyjścia kombinacyjne). Zaprojektowany dekodek powinien prezentować liczby dziesiętne od 0 do 9, odpowiednio dla binarnych 0000 – 1001 **oraz spełniać wymagania szczególne** na podstawie poniższej tabeli w zależności od numeru wersji ćwiczenia podanej przez prowadzącego:

Wersja ćwiczenia	Szczegóły dekodera
1	dla wartości na wejściu 10-15 (binarnie 1010-1111) wyświetlacz prezentuje resztę z dzielenia przez 10, zaświecając dodatkowo kropkę na wyświetlaczu, która sygnalizuje ten fakt (np. wartość 1 zaświeca 1, 11 zaświeca 1. itd.)
2	dla wartości na wejściu 10-15 (binarnie 1010-1111) wyświetlacz pokazuje tylko "-" symbolizując przekroczenie zakresu. Dla wartości wejściowych poniżej 10 kropka na wyświetlaczu świeci się dla liczb nieparzystych.
3	dla wartości na wejściu 10-15 (binarnie 1010-1111) wyświetlacz pokazuje wartość zakodowaną szesnastkowo: 10 → A, 11 → b, 12 → C, itd. Kropka na wyświetlaczu powinna stale być wyłączona/nie używana.
4	dla wartości na wejściu 10-15 (binarnie 1010-1111) wyświetlacz pokazuje tylko "o" - przekroczenie zakresu. Dla wartości wejściowych poniżej 10 kropka na wyświetlaczu świeci się dla liczb parzystych (zero jest parzyste).
5	dla wartości na wejściu 10-15 (binarnie 1010-1111) wyświetlacz prezentuje liczbę równą (18 - wartość wejściowa), w efekcie pokazując cyfry na wyświetlaczu (0, 1 ... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3) - najpierw po kolei, a potem w odwróconej kolejności. Kropka na wyświetlaczu powinna stale być wyłączona/nie używana.

Zadanie należy rozpocząć od zaprojektowania tabeli stanów (obowiązkowo do zamieszczenia w sprawozdaniu), gdzie dla każdego z 16 ( $2^4$ ) stanów 4-bitowego słowa wejściowego DCBA przypisana zostanie jednoznaczna wartość wszystkich 8 wyjść dekodera, związanych z odpowiednimi segmentami wyświetlacza. Przykład tabeli stanów pokazujący jak zakodować kilka podstawowych liczb/symboli przedstawiono poniżej:

D	C	B	A	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	Symbol
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	2
1	1	1	0									
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	F

 

Podstawowy wygląd symboli na wyświetlaczu 7-segmentowym pokazuje rysunek poniżej:



W dalszej części dokonujemy minimalizacji funkcji logicznych dla każdego z 8 wyjść  $O_1 - O_8$  wykorzystując metodę tablic Karnaugh'a. Kolejność sygnałów wejściowych w tabelach proszę przyjąć według następującej zasady. Indeksowanie wierszy według najstarszych bitów w tabeli stanów (tutaj D, potem C), natomiast kolumny według dwóch młodszych (tutaj B, potem A). Przykład poniżej:

BA \ DC	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				